

## Laboratoria 8

### 7.1

Numer stanowiska: 7

Numer prowadzącego: 0

Numer grupy: 7

### 7.2

7	AND, OR, NAND, XNOR, BUFFER, 74125	Rys 1.3	Rys 2.2	1k
---	------------------------------------	---------	---------	----


### 7.3

Przerzutnik D ciągle zmienia stan, kiedy jest włączony i zatrzymuje się na ostatnim stanie kiedy jest wyłączony.


### 7.4

Przerzutnik JK jest synchronicznym przerzutnikiem RS. W przeciwieństwie do RS nie ma stanu zabronionego, tylko zwraca przeciwieństwo poprzedniego stanu.


### 7.5

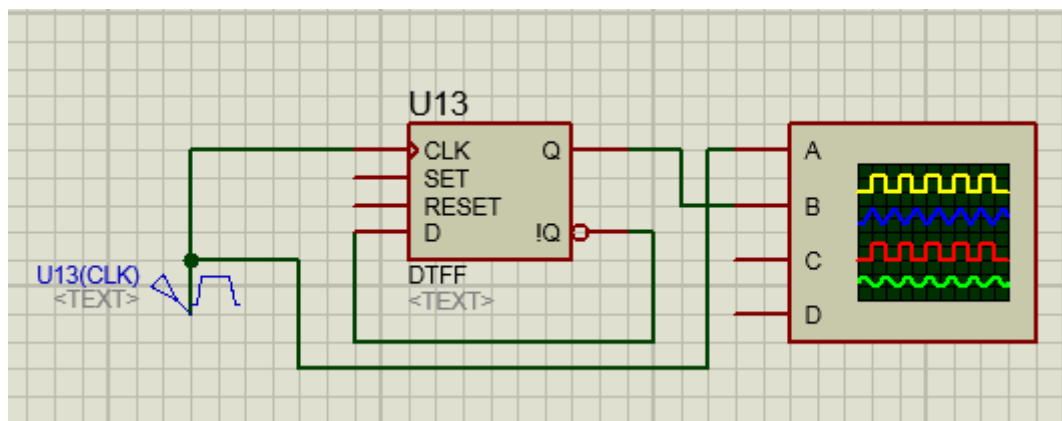

7.6

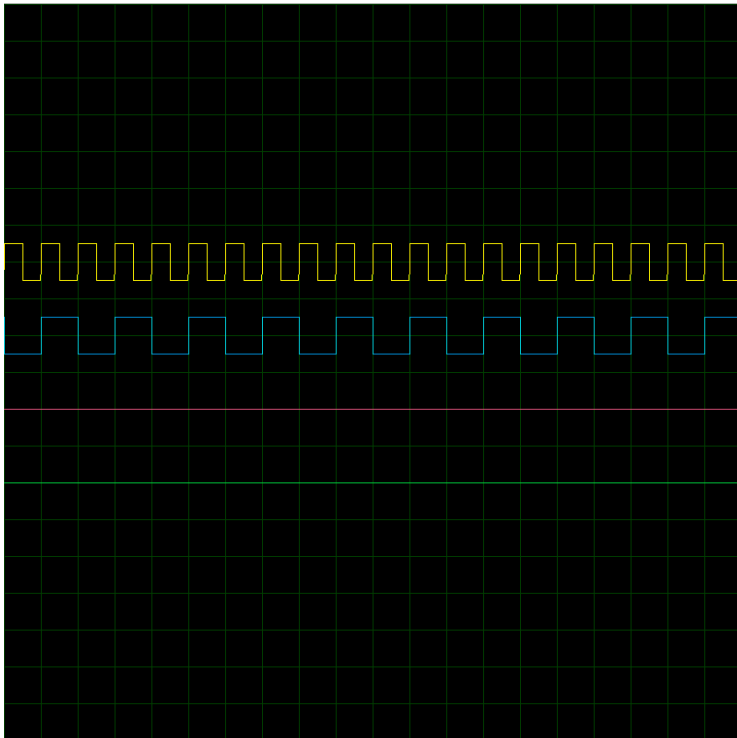

7.7

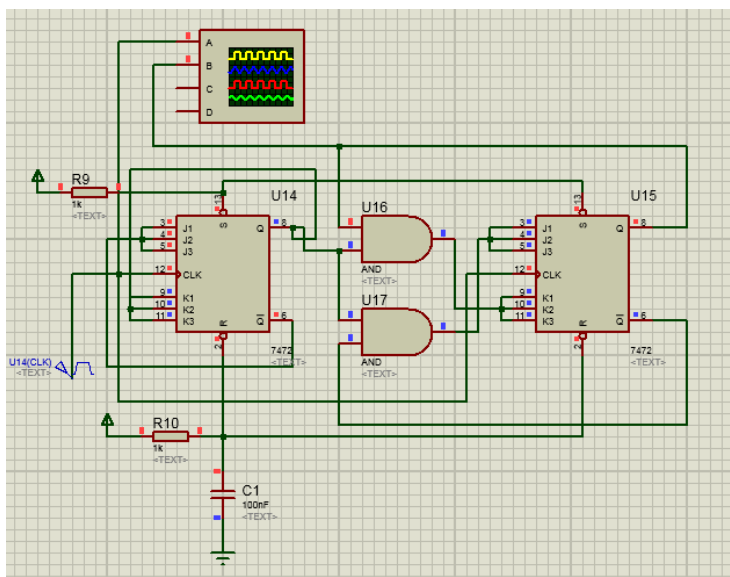

7.8

